【直流回路】1.オームの法則

■ HW

①オームの法則の公式3つを覚える。

②オームの法則の2通りの使い方を覚える。

③電圧を大きくすると電流がそれに比例して
必ず大きくなると言えるかどうか考察する。