【直流回路】11.ミルマンの定理
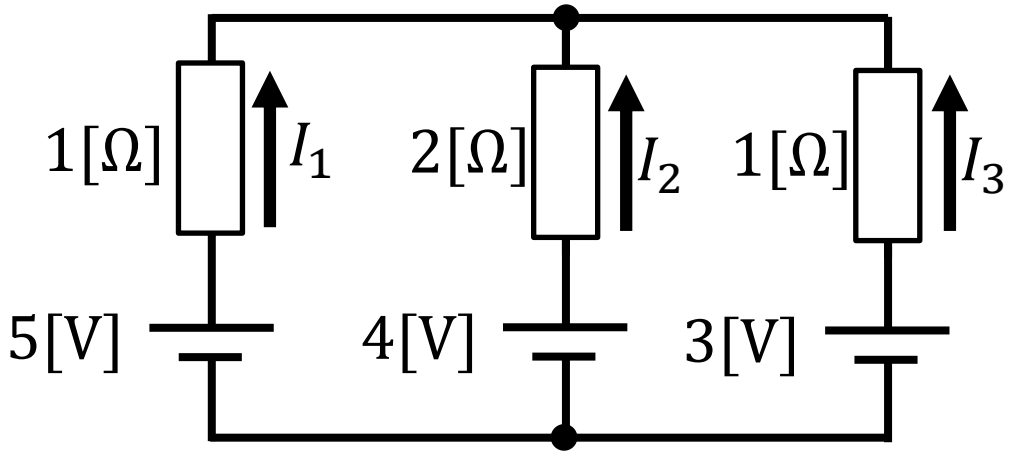
■ HW　I_1, I_2, I_3を求めよ。