【交流回路】22.交流ブリッジ回路
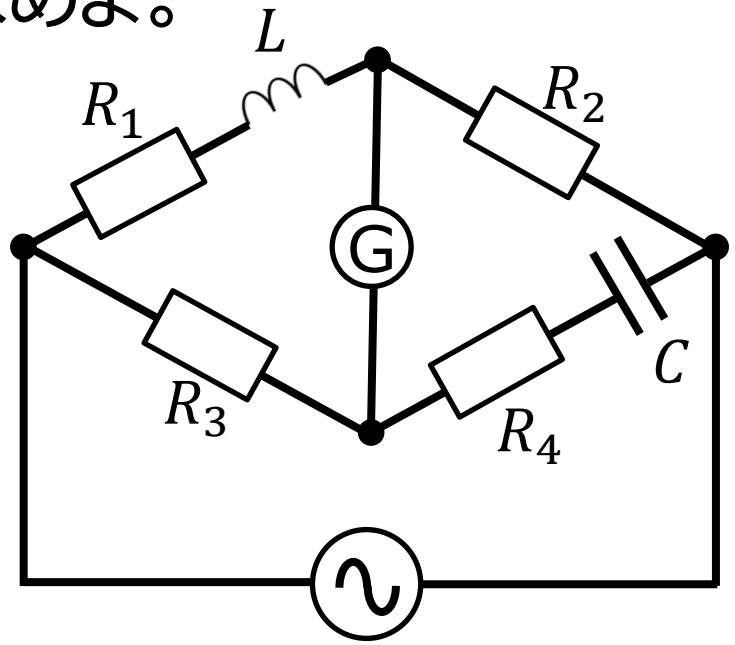
【HW】次の交流ブリッジが平衡したとき、電源の角周波数ωを表す式を求めよ。